

EE2020 Tutorial 3 - Solutions


Logic gates

1.


$$\begin{aligned}
 & x_1x_3 + x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1x_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \\
 &= x_3(x_1 + \bar{x}_1x_2) + \bar{x}_2(x_1 + \bar{x}_1\bar{x}_3) \\
 &= x_3(x_1 + x_2) + \bar{x}_2(x_1 + \bar{x}_3) \quad \{\text{using } A + \bar{A}B = A + B\} \\
 &= x_1x_3 + x_2x_3 + x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_2\bar{x}_3 \\
 &= x_1x_3 + x_2x_3 + \bar{x}_2\bar{x}_3 \quad \{\text{using } AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C; A \rightarrow x_3, B \rightarrow x_1, C \rightarrow \bar{x}_2\} \\
 &\text{or } x_1\bar{x}_2 + x_2x_3 + \bar{x}_2\bar{x}_3 \quad \{\text{using } AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C; A \rightarrow \bar{x}_2, B \rightarrow x_1, C \rightarrow x_3\}
 \end{aligned}$$

2.


Circuit 1

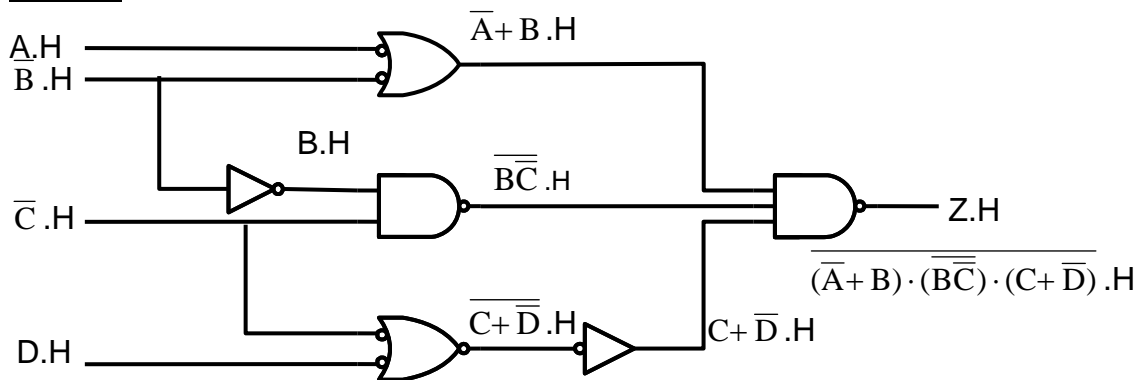

Circuit 2

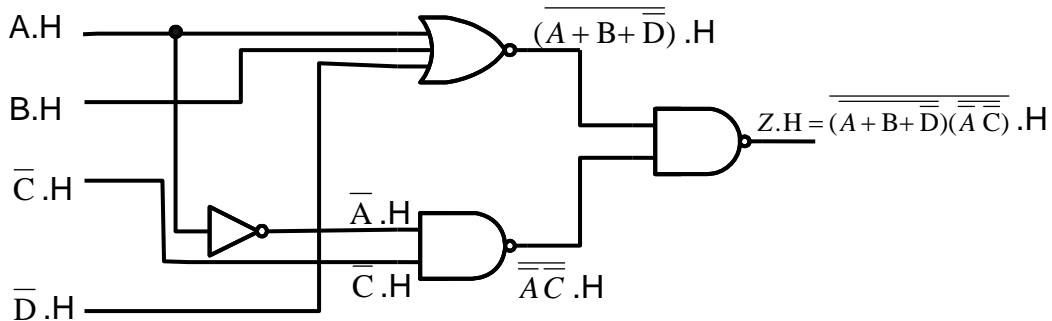

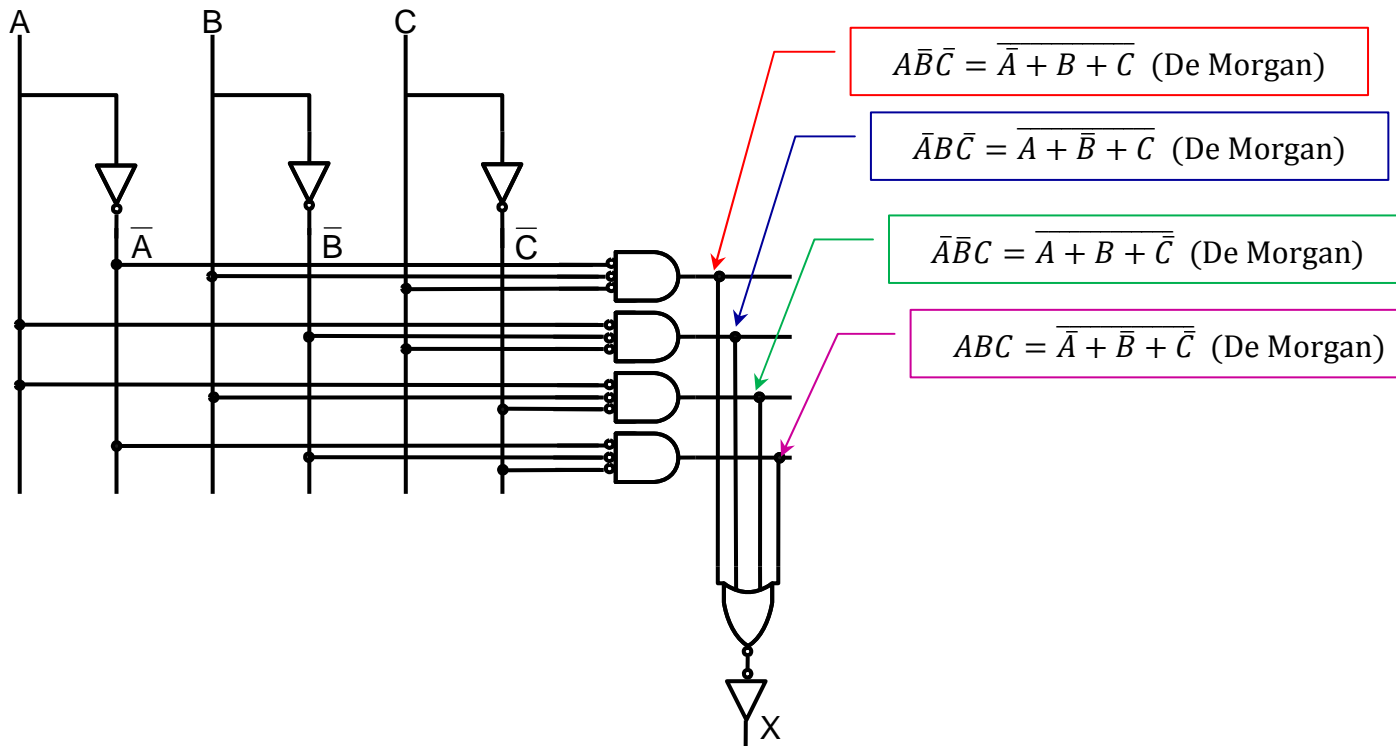3. $X = A \oplus B \oplus C = (\overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{B}}) \cdot \overline{C} + \overline{\overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{B}}} \cdot C = \overline{A\overline{B}}\overline{C} + \overline{A\overline{B}}C + \overline{A\overline{B}}\overline{C} + \overline{A\overline{B}}C$




4. $Z = \overline{A}B + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}\overline{D} = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}B + \overline{B}\overline{D}$

Logic circuit

$$Z = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}B + \overline{B}\overline{D}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	0	1
	01	1	1	0	1
	11	0	1	0	0
	10	1	1	0	1

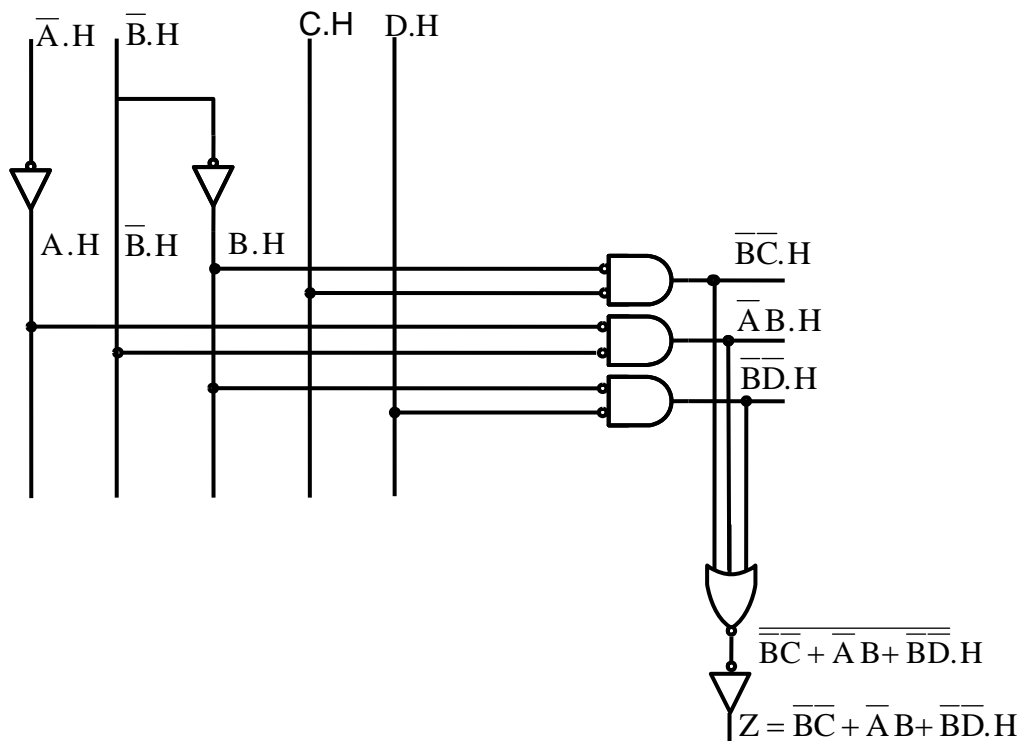

Use POS:

$$Z = (\overline{A} + \overline{B})(B + \overline{C} + \overline{D})$$

